
五、附錄 旋轉LED模組電路圖:

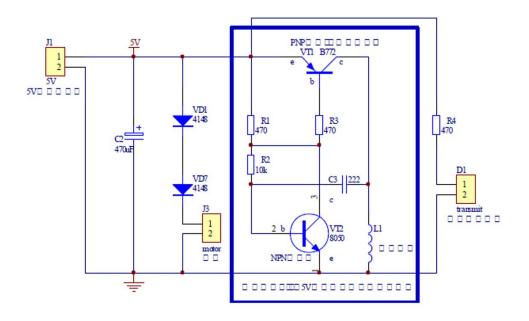

J1: 5V 电源输入端 J3: 电机接入端 L1: 初级线圈接入端 D1: 红外发光管接入端

注:底盒上的红外发光二极管,需对准旋转主板的红外接收管,红外发光二极管点亮后可通过摄像头看是否发光判断是否正常运行。

旋轉 LED 主控板

